 


Informatica e Bioinformatica: Circuiti

Mauro Conti

Date TBD




- La macchina hardware corrisponde alle componenti fisiche del calcolatore (quelle viste nella lezione precedente).
- Un sistema operativo è un programma che funge da interfaccia tra l'utente (e/o i programmi applicativi) e l'hardware del calcolatore.

La CPU (Central Processing Unit) è in grado di eseguire dei programmi, cioè sequenze di istruzioni elementari

È costituita da:

 - Registri: piccole celle di memoria temporanea, servono per memorizzare gli operandi per le istruzioni di calcolo dell'ALU.
- Unità di controllo (CU) che coordina le attività
- Un'unità aritmetico-logica (ALU) per l'elaborazione dati.




Filosofia di Costruzione:

“tante componenti semplici, se ben organizzate, possono realizzare funzionalità complesse”

La ALU è composta da circuiti elettronici

Un circuito può essere rappresentato:

 - mostrando i circuiti base (porte logiche) da cui è composto. Una porta logica è un circuito che opera su 1 o 2 segnali in entrata e ne produce 1 in uscita
- un circuito calcola una funzione che, per definizione, è rappresentata da tutte le possibili coppie input/output (vedi tabella a destra)



Input A	Input B	Output R
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- L'algebra di Boole opera su due valori di verità, VERO e FALSO, mutuamente esclusivi.
- Nell'algebra di Boole è possibile definire funzioni (che chiameremo operazioni logiche) che prendono come input valori di verità (VERO, FALSO) e calcolano come risultato un valore di verità (VERO, FALSO)
- Esempio: la tabella di verità (così viene chiamata) sotto rappresenta la proposizione: metto il cappotto solo se piove e fa freddo.

Input Piove	Input Fa Freddo	Output Metto Cappotto
FALSO	FALSO	FALSO
FALSO	VERO	FALSO
VERO	FALSO	FALSO
VERO	VERO	VERO

- Prenderemo in considerazione 3 tipi di operazioni logiche/circuiti: AND, OR, NOT.
 - NOT prende 1 argomento in input, ad esempio A. NOT(A) è vera solamente se A=FALSO

Input A	NOT(A)
VERO	FALSO
FALSO	VERO

- Prenderemo in considerazione 3 tipi di operazioni logiche/circuiti: AND, OR, NOT.
 - NOT prende 1 argomento in input, ad esempio A. NOT(A) è vera solamente se A=FALSO
 - AND prende 2 argomenti in input, ad esempio A,B. A AND B è vera solamente se A=VERO e B=VERO

Input A	Input B	A AND B
FALSO	FALSO	FALSO
FALSO	VERO	FALSO
VERO	FALSO	FALSO
VERO	VERO	VERO

- Prenderemo in considerazione 3 tipi di operazioni logiche/circuiti: AND, OR, NOT.
 - NOT prende 1 argomento in input, ad esempio A. NOT(A) è vera solamente se A=FALSO
 - AND prende 2 argomenti in input, ad esempio A,B. A AND B è vera solamente se A=VERO e B=VERO
 - OR prende 2 argomenti in input, ad esempio A,B. A OR B è falsa solamente se A=FALSO e B=FALSO

Input A	Input B	A OR B
FALSO	FALSO	FALSO
FALSO	VERO	VERO
VERO	FALSO	VERO
VERO	VERO	VERO

- Prenderemo in considerazione 3 tipi di operazioni logiche/circuiti: AND, OR, NOT.
 - NOT prende 1 argomento in input, ad esempio A. NOT(A) è vera solamente se A=FALSO
 - AND prende 2 argomenti in input, ad esempio A,B. A AND B è vera solamente se A=VERO e B=VERO
 - OR prende 2 argomenti in input, ad esempio A,B. A OR B è falsa solamente se A=FALSO e B=FALSO


Input A	Input B	A OR B
FALSO	FALSO	FALSO
FALSO	VERO	VERO
VERO	FALSO	VERO
VERO	VERO	VERO

- Se associamo FALSO=0, VERO=1, possiamo applicare i risultati dell'algebra di Boole e costruire funzioni che operino su bit!

- L'operazione NOT prende in input esattamente un valore di verità e restituisce la sua negazione

Input A	Output NOT(A)
1	0
0	1

 
- Un circuito corrispondente alla tabella di verità sopra è il seguente:



- L'operazione AND prende come input esattamente due valori $\{0,1\}$ e restituisce 1 solamente se entrambi sono 1.

Input A	Input B	Output A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 
- Un circuito corrispondente alla tabella di verità sopra è il seguente:



- L'operazione AND prende come input esattamente due valori $\{0,1\}$ e restituisce 1 solamente se entrambi sono 1.

Input A	Input B	Output A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 
- Un circuito corrispondente alla tabella di verità sopra è il seguente:



- L'operazione AND prende come input esattamente due valori $\{0,1\}$ e restituisce 1 solamente se entrambi sono 1.

Input A	Input B	Output A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 
- Un circuito corrispondente alla tabella di verità sopra è il seguente:



- L'operazione AND prende come input esattamente due valori $\{0,1\}$ e restituisce 1 solamente se entrambi sono 1.

Input A	Input B	Output A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 
- Un circuito corrispondente alla tabella di verità sopra è il seguente:



- L'operazione AND prende come input esattamente due valori $\{0,1\}$ e restituisce 1 solamente se entrambi sono 1.

Input A	Input B	Output A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 - Un circuito corrispondente alla tabella di verità sopra è il seguente:



- L'operazione OR prende come input esattamente due valori $\{0,1\}$ e restituisce 0 solamente se entrambi sono 0.

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Un circuito corrispondente alla tabella di verità sopra è il seguente:



 


Tabella di verità \leftrightarrow Circuito

 Dato un circuito, è possibile definire un'unica tabella di verità corrispondente (con gli stessi input/output)




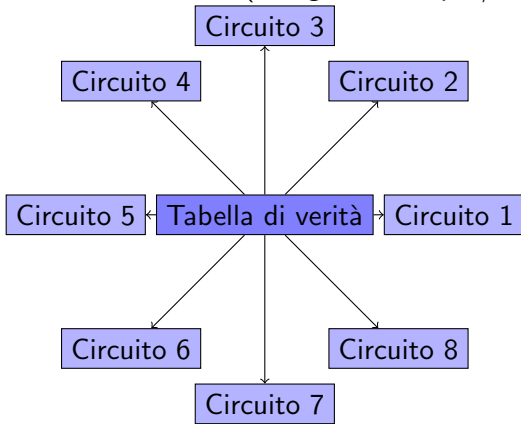Data una tabella di verità, si possono costruire più circuiti che la realizzano (con gli stessi input/output)




- È possibile modificare un circuito ed ottenere una tabella di verità equivalente:

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

Equivale, per esempio, a

 

- Esistono circuiti che hanno componenti diversi ma sono equivalenti (calcolano la stessa funzione)
- Ogni modifica alla tabella di verità definisce una nuova funzione, per cui non esistono tabelle di verità diverse che siano equivalenti

Tabella di verità

- Quante tabelle di verità/funzioni con due input possono essere create?
- Cambiando un valore nella casella di output si definisce una nuova funzione
- Il numero di righe, e le prime due colonne, sono determinate da tutte possibili configurazioni dei valori di input

A	B	R1	R2	R3	R4	R5	R6	...	R16
0	0	0	1	0	0	0	1	...	1
0	1	0	0	1	0	0	1	...	1
1	0	0	0	0	1	0	0	...	1
1	1	0	0	0	0	1	0	...	1

- Quante sono le possibili configurazioni della colonna di output R? $2^4 = 16$ (2 rappresenta il numero di valori che un bit può assumere, 4 il numero di righe)

Esempi di funzioni logiche: Implicazione


- L'operazione di implicazione logica si denota con il simbolo \Rightarrow
- Corrisponde a proposizioni del tipo "se A allora B (se piove allora prendo l'ombrello)"

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- $A \Rightarrow B$ equivale a $\text{NOT}(A) \text{ OR } B$ (per mostrarlo basta verificare che le due tabelle di verità siano identiche):

A	B	$\text{NOT}(A)$	$\text{NOT}(A) \text{ OR } B$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1

 - Poichè abbiamo riformulato \Rightarrow in termini di AND,OR,NOT possiamo costruire un circuito equivalente alla funzione \Rightarrow :



Esempi di funzioni logiche: Equivalenza

- L'operazione di equivalenza logica si denota con il simbolo \equiv
- Corrisponde a proposizioni del tipo "A se e solo se B (solo se piove prendo l'ombrello)"


A	B	$A \equiv B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- $A \equiv B$ equivale a $(A \Rightarrow B) \text{ AND } (B \Rightarrow A)$

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \text{ AND } (B \Rightarrow A)$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

Esempi di funzioni logiche: Equivalenza

 
- $A \equiv B \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \text{ AND } (B \Rightarrow A) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (\text{NOT}(A) \text{ OR } B) \text{ AND } (\text{NOT}(B) \text{ OR } A)$
- Poichè abbiamo riformulato \equiv in termini di AND,OR,NOT possiamo costruire un circuito equivalente alla funzione \equiv :



- Notate che una formula logica, per esempio $(\text{NOT}(A) \text{ OR } B) \text{ AND } (\text{NOT}(B) \text{ OR } A)$, è un modo non grafico per scrivere un circuito. Le parole formula logica e circuito sono quasi “sinonimi”, nel senso che ad una formula logica corrisponde un unico circuito e viceversa. Ricordate invece che ad una tabella di verità corrispondono più circuiti.
- Dato un circuito, è possibile ricostruire la tabella di verità corrispondente
 - calcolando, per ogni possibile configurazione degli ingressi, l'uscita delle porte fino alle uscite del circuito
 - costruendo le tabelle di verità partendo dalle formule intermedie più semplici fino alla formula data

Da Circuito a Tabella di verità: esempio

 Qual è la tavola di verità del circuito seguente?




Metodo 1 (calcolando, per ogni possibile configurazione degli ingressi, l'uscita delle porte fino alle uscite del circuito):

A	B	R
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Da Circuito a Tabella di verità: esempio

 Qual è la tavola di verità del circuito seguente?



Metodo 2 (costruendo le tabelle di verità partendo dalle formule intermedie più semplici fino alla formula data):

A	B	NOT(A)	NOT(A) OR B	NOT(B)	(NOT(A) OR B) AND NOT(B)
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0


Completezza delle operazioni AND, OR, NOT

- Perché abbiamo scelto come operazioni base proprio AND, OR, NOT?
- Perché ci permettono di rappresentare tutte le funzioni binarie!
- Per mostrarlo definiamo un algoritmo per convertire una tabella di verità in un circuito

Da Tabella di verità a Circuito

- 1 Si considerano tanti input quante sono le colonne di input della tabella (A,B)
- 2 Un solo output (R).
- 3 si crea un circuito AND per ogni output uguale a 1 (cioè per le righe 2 e 3).
- 4 Input degli AND: collegato direttamente se 1, negato se 0
- 5 tutti i circuiti AND (se più di 2) vengono collegati ad uno o più circuiti OR

A	B	R
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


- Notate che l'algoritmo sopra non produce necessariamente il circuito con il minor numero di porte logiche
- Permette però di rappresentare tutte le funzioni binarie e, come vedremo, tutte le funzioni che possono essere definite su un calcolatore
- In realtà è possibile mostrare che ciascuna delle seguenti operazioni
 - NAND (che corrisponde a $\text{NOT}(\text{AND})$)
 - NOR (che corrisponde a $\text{NOT}(\text{OR})$)

sono da sole in grado di rappresentare tutte le funzioni binarie


NAND e NOR

- NAND (da sinistra: tabella di verità, simbolo porta logica, corrispondente circuito con porte AND, NOT)

A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


Equivale a

 


- NOR (da sinistra: tabella di verità, simbolo porta logica, corrispondente circuito con porte OR, NOT)

A	B	A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 


Equivale a

 


Completezza di NAND

- Per mostrare che il circuito NAND riesce a rappresentare qualsiasi tabella di verità, è sufficiente mostrare che NAND riesce ad esprimere AND, OR, NOT (poichè abbiamo già mostrato che AND, OR, NOT possono rappresentare ogni operazione logica)
 
$$\text{NOT}(A) \Leftrightarrow A \text{ NAND } A$$



 
$$A \text{ AND } B \Leftrightarrow (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$$



Completezza di NAND

- Per mostrare che il circuito NAND riesce a rappresentare qualsiasi tabella di verità, è sufficiente mostrare che NAND riesce ad esprimere AND, OR, NOT (poichè abbiamo già mostrato che AND, OR, NOT possono rappresentare ogni operazione logica)
 
$$A \text{ OR } B \Leftrightarrow (A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)$$



- Mostrare che due formule logiche (o due circuiti) sono equivalenti
- Dato un circuito determinare una formula logica corrispondente
- Dato un circuito/formula logica determinare la tabella di verità corrispondente
- Data una tabella di verità, costruire un circuito corrispondente

Esempi di Esercizi

- “Mostrare che le seguenti funzioni sono equivalenti”:
 $\text{NOT}(A \text{ AND } B) \Leftrightarrow \text{NOT}(A) \text{ OR } \text{NOT}(B)$

Poichè sappiamo che una tabella di verità identifica univocamente una funzione, è sufficiente mostrare che le due formule logiche hanno la medesima tabella di verità.


A	B	A AND B	NOT(A AND B)
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

A	B	NOT(A)	NOT(B)	NOT(A) OR NOT(B)
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

- Notate che se due formule sono equivalenti, come $\text{NOT}(A \text{ AND } B)$ e $\text{NOT}(A) \text{ OR } \text{NOT}(B)$, posso sostituire l'una con l'altra, anche all'interno di formule più complesse
- Ad esempio, scrivendo $\text{NOT}(A \text{ AND } B)$ al posto di $\text{NOT}(A) \text{ OR } \text{NOT}(B)$, risparmio tempo perchè dovrei calcolare una colonna in meno per ottenere l'output (vedi slide precedente, dove $\text{NOT}(A \text{ AND } B)$ richiede due colonne mentre $\text{NOT}(A) \text{ OR } \text{NOT}(B)$ tre)
- Altre formule equivalenti sono:
 - $\text{NOT}(\text{NOT}(A)) \Leftrightarrow A$
 - $A \text{ AND } B \Leftrightarrow B \text{ AND } A$
 - $A \text{ OR } B \Leftrightarrow B \text{ OR } A$
 - $A \text{ AND } (B \text{ AND } C) \Leftrightarrow (A \text{ AND } B) \text{ AND } C \Leftrightarrow A \text{ AND } B \text{ AND } C$
 - $A \text{ OR } (B \text{ OR } C) \Leftrightarrow (A \text{ OR } B) \text{ OR } C \Leftrightarrow A \text{ OR } B \text{ OR } C$
 - $\text{NOT}(A \text{ OR } B) \Leftrightarrow \text{NOT}(A) \text{ AND } \text{NOT}(B)$

- “Data la seguente tabella di verità, costruire un circuito corrispondente”:

A	B	R
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

Esempio di Utilizzo dei Circuiti: Somma tra numeri binari

Rappresentazione dei Numeri: Sistema Decimale

- Noi comunemente utilizziamo il sistema decimale per rappresentare i numeri: ogni cifra di un numero può avere 10 valori diversi (da 0 a 9). Poichè ogni cifra può assumere 10 valori diversi, si dice che il numero è espresso in base 10.
- Una sequenza di cifre forma un numero secondo la seguente convenzione: $374 = 3 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$
- Volendo essere formali: ogni cifra viene moltiplicata per la base elevata a k , dove k è la posizione della cifra contando da destra a partire da 0
- Se la base è maggiore di 10 si introducono delle lettere per le cifre rimanenti: ad esempio una base utilizzata in informatica è la base 16, le sue cifre sono:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

- Come abbiamo accennato, il calcolatore utilizza il bit per rappresentare l'informazione. Il bit può assumere 2 valori: 0 o 1. In questo caso si dice che un numero è espresso in base 2 (oppure in binario)
- Per determinare il valore di un numero binario positivo, si utilizza lo stesso algoritmo della slide precedente dove però la base è 2: *“ogni cifra viene moltiplicata per la base elevata a k , dove k è la posizione della cifra contando da destra a partire da 0”*

$$1101 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 1 = 13$$

- Il numero di configurazioni diverse di n bit è 2^n , per cui si riescono a rappresentare 2^n numeri diversi.
- Il numero più grande rappresentabile con n bit è $2^n - 1$ (perchè si inizia a contare da 0).

binario	decimale
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

- Si effettua colonna per colonna, da destra a sinistra (come le somme che ci hanno insegnato alle elementari)
- Riporto: quando la somma su una colonna supera la base

• Somma tra bit:

$$\begin{array}{cccc} & 0 & + & 0 & + & 1 & + & 1 & + \\ & 0 & & 1 & & 0 & & 1 & \\ \hline & 0 & & 1 & & 1 & & 10 & \end{array}$$

- Esempio di somma tra bit considerando il riporto (prima riga):

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & \\ & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & + \\ & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \end{array}$$

Somma di bit con Riporto

$$\begin{array}{rcccccc} & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & & \\ & & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & + \\ & & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & \\ - & - & - & - & - & - & & \\ & & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \end{array}$$

Progettiamo un circuito che faccia la somma su una singola colonna.

Abbiamo tre cifre binarie X, Y, R (riporto) in input mentre in output vogliamo ottenere la somma S ed il riporto R'

Somma di bit con Riporto


La somma di bit con riporto è rappresentata dalla seguente tabella di verità:

X	Y	R	S	R'
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

S è il risultato della somma, R' il riporto prodotto

Il Circuito Riporto

 
Il circuito Riporto può essere definito del seguente modo:



Per verificare se è corretto basta calcolare la sua tabella di verità e confrontarla con quella della slide precedente.


Notate che il circuito non è stato ottenuto dall'algoritmo che abbiamo definito per ottenere un circuito da una tabella di verità

 Supponiamo di avere i circuiti che calcolano somma e riporto



Circuito che somma due bit

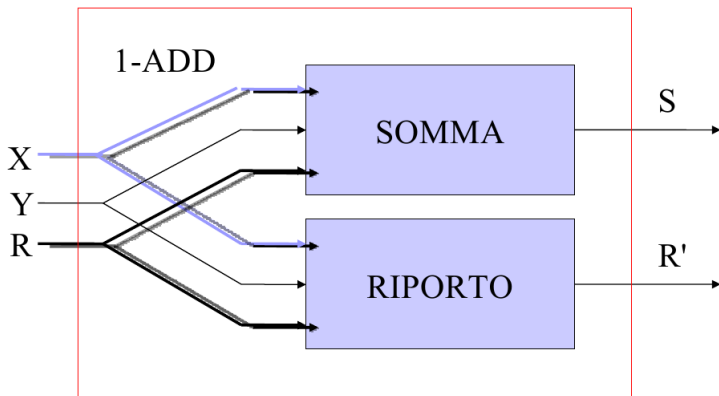
Supponiamo di avere i circuiti che calcolano somma e riporto.
Possiamo combinarli per ottenere il circuito 1-ADD



Circuito che somma k bit


Infine possiamo combinare insieme k circuiti 1-ADD ed ottenere un circuito K-ADD che somma numeri binari di k cifre.

Vediamo un esempio con $k = 4$

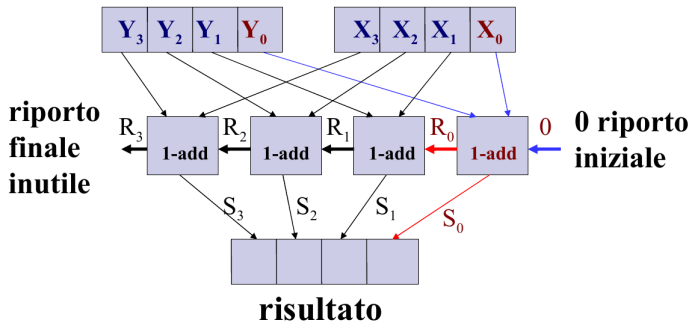

Circuito che somma k bit

 Vediamo un esempio di utilizzo di un circuito 4-ADD



Esempio

```
0111 +  
0110 =  
-----  
1101
```

- Si parla di overflow quando il risultato di un'operazione è troppo grande per essere rappresentato dai bit a disposizione.
- Per esempio, supponendo di avere a disposizione 5 bit per rappresentare un numero binario, la seguente somma produce overflow:

$$\begin{array}{rcccccc} & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & & \\ & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & + \\ & & & 0 & 1 & 1 & 1 & \\ \hline & & & & & & & \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \end{array}$$

- Il circuito K-ADD da noi definito, per semplicità, non tratta il caso di overflow.